

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIỀN KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT BỘ MÔN VẬT LÝ TIN HỌC



BAO CAO ĐO AN VI ĐIỀU KHIÊN

GIẢNG VIÊN: HỒ VĂN BÌNH

TRÌNH BÀY: NHÓM 1



NỘI DUNG

- 1 Giới thiệu chung
- Linh kiện sử dụng
- Khu vườn tự động
- 4 Lời kết





GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN



- Lập trình hệ thống tưới, hệ thống cảm biến
- Lên hệ thống sơ đồ kết nối



- Quản lý kế hoạch
- Lập trình hệ thống hiển thị, hệ thống chức năng khác



- Hoàn thiện hệ thống dẫn nước, dẫn điện
- In 3D các hệ thống bảo vệ



- Tìm hiểu lý thuyết, vẽ sơ đồ kết nối hệ thống
- > Vẽ các chi tiết 3D





Ý TƯỞNG

Nắm bắt xu thế vạn vật được tự động kết nối.

Đóng góp cho nơi học tập một hệ thống tự động, thông minh, tiết kiệm thời gian và hiệu quả.

Hệ thống tưới cây tự động – bán tự động cho khu vực bồn cây, giúp cho việc chăm sóc, tưới nước trở nên nhẹ nhàng.









GARDEN







ARDUINO UNO

Arduino là bo mạch vi điều khiển có thể lập trình được. Sử dụng "ngôn ngữ Arduino", bắt nguồn từ C/C++.

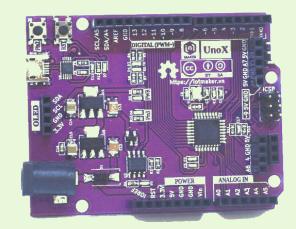Arduino UNO có thể sử dụng vi điều khiển họ 8bit AVR là Atmega. Tần số hoạt động 16MHz.



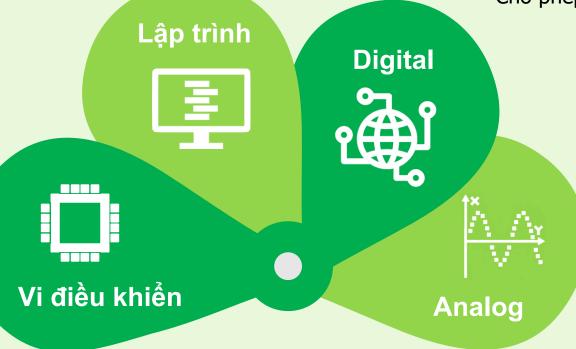
Có 14 chân digital dùng để đọc hoặc xuất tín hiệu. Cho phép xuất ra xung PWM.



Có 6 chân analog cung cấp độ phân giải tín hiệu 10bit để đọc giá trị điện áp trong khoảng 0V → 5V.



CĂM BIẾN

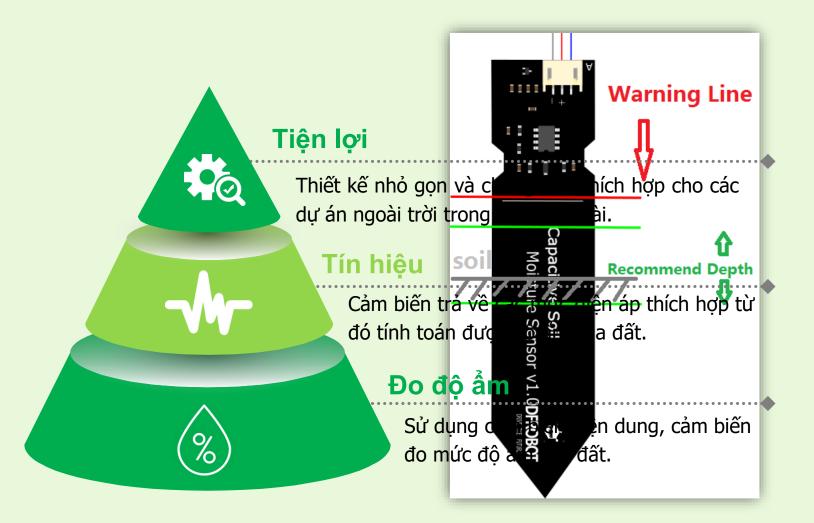



1 đầu phát sóng siêu âm và 1 đầu thu sóng. Tính khoảng cách nhờ thời gian giữa 2 lần phát-thu.


Thu & phát



Đo khoảng cách từ cảm biến đến vật cản nhờ sóng siêu âm Thiết kế nhỏ gọn, cung cấp phạm vi chính xác tuyệt vời và ổn định trong quá trình sử dụng

HIỂN THỊ



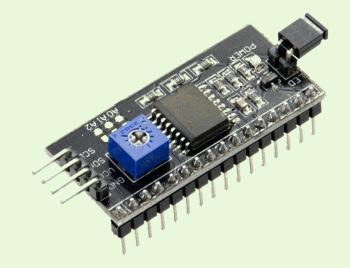

Có khả năng hiển thị 2 dòng với mỗi dòng 16 ký tự.

Có đèn led nền, có thể dùng biến trở hoặc PWM điều chỉnh độ sáng để sử dụng ít điện năng hơn.



Chỉ cần kết nối với 2 chân (SDA và SCL) của Arduino là có thể hiển thị thông tin lên LCD.

Sử dụng thư viện hỗ trợ để giúp việc lập trình hiện thị dễ dàng.

LED RGB

02

04

01

03

Đổi màu

Kết hợp 3 màu đỏ, lục, lam thì có thể tạo nên hang triệu màu khác nhau

Liên kêt

Các đèn riêng lẽ được kết nối với nhau giúp cho chỉ cần lập trình 1 lần, điều khiển được tất cả

Lập trình

Sử dụng thư viện hỗ trợ giúp việc lập trình điều khiển đèn dễ dàng.

Trang trí

Các thao tác nhấp nháy, chuyển động, đổi màu giúp cho khu vườn thêm sinh động



RELAY & VAN ĐIỆN TỪ

Công tắc điện

Sử dụng điện năng để thực hiện đóng-ngắt dòng điện

Nhận tín hiệu

Nhận tín hiệu 0-5V từ Arduino để thực hiện chức năng

Kích điện

Khi được kích điện, relay ở trạng thái đóng cho dòng diện đi qua và ngược lại

Công tắc nước

Sử dụng từ trường để thực hiện đóng-ngắt dòng nước

Từ trường

Khi có điện, cuộn dây sinh từ trường sẽ hút lõi sắt ra, từ trường này có lực đủ mạnh để thắng được lực từ lò xo làm van mở.



Quá trình phát triển



- Tiến hành lắp đặt bo mạch cùng các linh kiện.
- Chạy hệ thống ngoài các bồn cây thật.



- Xác định nội dung, mô hình thực hiện
- Tìm hiểu lý thuyết liên quan




Hoàn thành


Thực nghiệm

Thử nghiệm

Lên ý tưởng

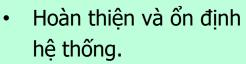

 Lắp đặt các thiết bị gọn gàng, đẹp mắt

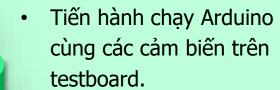

 Tìm ra các khoảng độ ẩm phù hợp




CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN

Cảm biến độ ẩm đất, nhiệt độ và khoảng cách ghi nhận các thông số từ môi trường.

LCD giúp hiển thị các thông số liên quan giúp ích cho việc theo dõi.

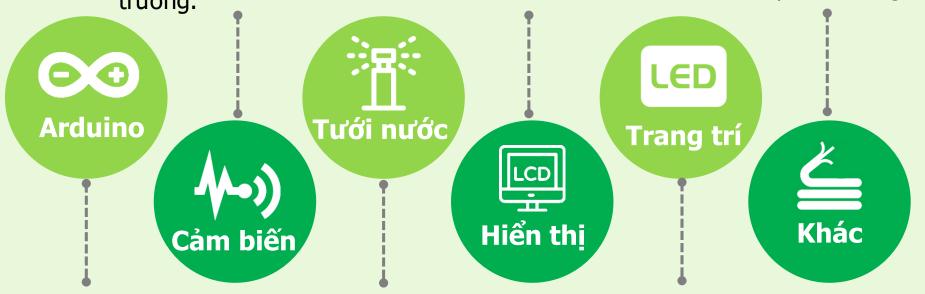Một số linh kiện khác như dây dẫn, ống nước, vòi phun sương,...



Arduino Uno đóng vai trò trong việc vận hành, điều khiển cả hệ thống.

Relay và van điện từ khi nhận được tín hiệu từ arduino sẽ thực hiện việc tưới nước.

Hiệu ứng nhấp nháy từ đèn led giúp tăng them phần sinh động cho khu vườn.



QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Lấy tím khiệệu

Tiản hiệi ế 15 Vớ được ể mản viều A rđất no na cu đồ tược tắệ vớ viềa Angol thia o đóng.

Phân tích

Arduino phân tích giá trị và nếu thấp hơn mức cho phép sẽ gửi tín hiệu đến relay



Thực thi


Van mở và thực hiện quá trình tưới nước.

Truyền tín hiệu

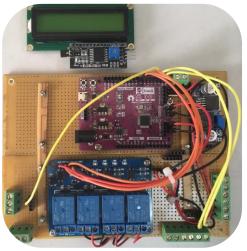Relay được kích điện từ Arduino sẽ cho dòng 12V đi qua đến van điện từ





















ĐÁNH GIÁ

ƯU ĐIỂM

Tiết kiệm thời gian, dễ dàng điều khiển

Thân thiện người dùng, trang trí đẹp mắt

HẠN CHẾ

Đường truyền tín hiệu bị nhiễu dẫn đến sai sót trong điều khiển

Chưa kiểm soát hoàn toàn được hệ thống



HƯỚNG PHÁT TRIỂN



Thông minh

Cải thiện thành một khu vườn thông minh có khả năng tự xử lý vấn đề.



Năng lượng

Sử dụng nguồn năng lượng sạch để góp phần bảo vệ môi trường.



Cơ sở dữ liệu

Tạo CSDL lưu trữ các giá trị cảm biến để có thể tái sử dụng.



Kết nối khu vườn với Internet để quản lý và điều khiển từ xa





ĐẶT CÂU HỎI DEMO SẢN PHẨM





TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] TS. Lê Mỹ Hà, KS. Phạm Quang Huy, "Lập trình IoT với Arduino".
- [2] ThS Trương Ngọc Anh ThS Nguyễn Đình Phú ThS Phan Vân Hoàn, "Giáo trình Vi điều khiển LÝ THUYẾT THỰC HÀNH".
- [3] Robert C. Martin, "Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship".
- [4] Arduino Homepage, https://www.arduino.cc
- [5] Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki





